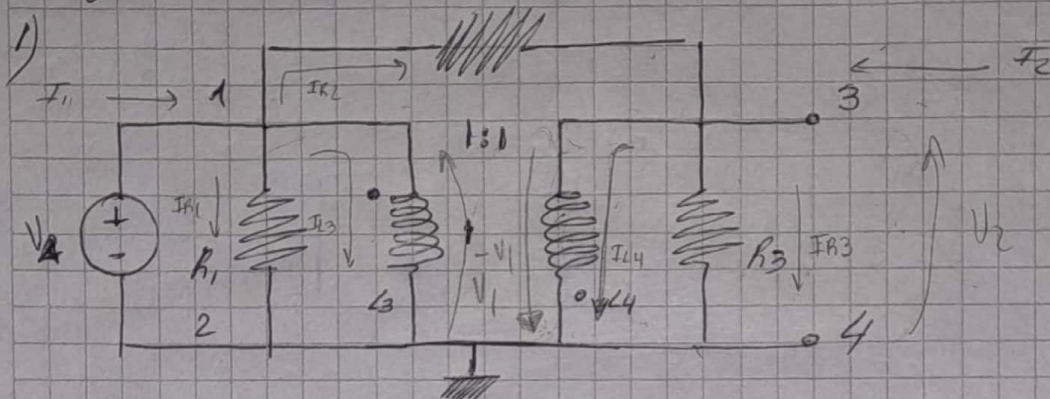


Tarea Semanal 6

$$V_1 = I_1 Z_{11} + I_2 Z_{12}$$

$$V_2 = I_1 Z_{21} + I_2 Z_{22}$$

$$k_1 = 1$$

$$k_2 = 2$$

$$k_3 = 3$$

$$\begin{cases} V_1 = a \cdot V_2 (-1) \\ I_1 = \frac{1}{a} (-I_2) (-1) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} V_1 = -V_2 \\ I_{L3} = I_{L4} \end{cases}$$

$$I_1 = I_{R1} + I_{R2} + I_{L3};$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_2} + I_{L3} \quad \checkmark$$

$$V_2 = -V_1 \Rightarrow I_1 = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1 - (-V_1)}{R_2} + I_{L3}; \quad I_1 = V_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{2}{R_2} \right) + I_{L3} \quad (1)$$

$$I_2 + I_{R2} = I_{L4} + I_{R3}; \quad I_2 + \frac{V_1 - V_2}{R_2} = I_{L4} + \frac{V_2}{R_3}; \quad I_2 + \frac{V_1 - (-V_1)}{R_2} = I_{L4} - \frac{V_1}{R_3}$$

$$I_2 = I_{L4} - \frac{V_1}{R_3} - \frac{2V_1}{R_2}; \quad I_2 = I_{L4} - V_1 \left( \frac{1}{R_3} + \frac{2}{R_2} \right) \quad (2)$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

$$I_2 = 0 \Rightarrow (2) \Rightarrow 0 = I_{L4} - V_1 \left( \frac{1}{R_3} + \frac{2}{R_2} \right); \quad I_{L4} = V_1 \left( \frac{1}{R_3} + \frac{2}{R_2} \right) \quad (3)$$

$$\overset{I_{L3}=I_{L4}}{(3) \text{ en } (1)} \Rightarrow I_1 = V_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{2}{R_2} \right) + V_1 \left( \frac{1}{R_3} + \frac{2}{R_2} \right); \quad I_1 = V_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{4}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{4}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{1} + \frac{4}{2} + \frac{1}{3} \right)^{-1} \Rightarrow Z_{11} = \frac{3}{10} [\Omega]$$

$$Z_{12} = Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} ; V_1 = -V_2 \Rightarrow Z_{12} = -\frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} \Rightarrow Z_{12} = -Z_{11}$$

$$\boxed{Z_{12} = Z_{21} = -\frac{3}{10}}$$

$$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} ; (I_1=0 \Rightarrow (1)) \rightarrow I_{L3} = -V_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{2}{R_2} \right) \quad (4)$$

$$\text{from (2), } I_{L3} = I_{L4} \Rightarrow I_2 = -V_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{2}{R_2} \right) - V_1 \left( \frac{1}{R_3} + \frac{2}{R_2} \right)$$

$$I_2 = -V_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{4}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) ; -V_1 = V_2 \Rightarrow I_2 = V_2 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{4}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{4}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} \Rightarrow \boxed{Z_{22} = \frac{3}{10}}$$

$$\therefore Z = \begin{pmatrix} 3/10 & -3/10 \\ -3/10 & 3/10 \end{pmatrix}$$