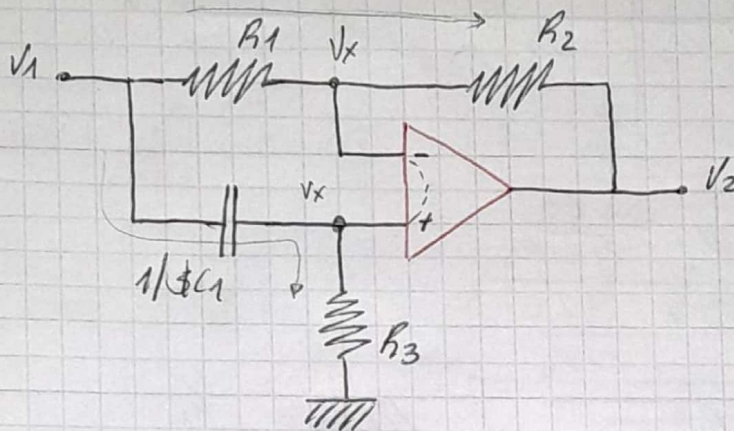


Tarea Semanal 1

HOJA Nº

FECHA



$$1) \quad V_x \cdot (G_1 + G_2) = V_1 \cdot G_1 + V_2 \cdot G_2 \quad (1)$$

$$V_x \cdot (sC_1 + G_3) = V_1 \cdot sC_1 \quad ; \quad V_x = V_1 \cdot \frac{sC_1}{sC_1 + G_3} \quad (2)$$

$$(2) \text{ en } (1) \Rightarrow V_1 \cdot \frac{sC_1}{sC_1 + G_3} (G_1 + G_2) = V_1 \cdot G_1 + V_2 \cdot G_2$$

$$V_1 \cdot \left(\frac{sC_1(G_1 + G_2)}{sC_1 + G_3} - G_1 \right) = V_2 \cdot G_2$$


$$V_1 \cdot \frac{sC_1G_1 + sC_1G_2 - G_1G_3 - G_1G_3}{sC_1 + G_3} = V_2 \cdot G_2$$

$$V_1 \cdot \frac{sC_1G_2 - G_1G_3}{sC_1 + G_3} = V_2 \cdot G_2$$

$$T(s) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{sC_1G_2 - G_1G_3}{sC_1G_2 + G_2G_3} = \frac{s - \frac{G_1G_3}{C_1G_2}}{s + \frac{G_2G_3}{C_1G_2}}$$

$$T(s) = s - \frac{R_2}{C_1 R_1 R_3} \quad s + \frac{1}{C_1 R_3}$$

NOTA

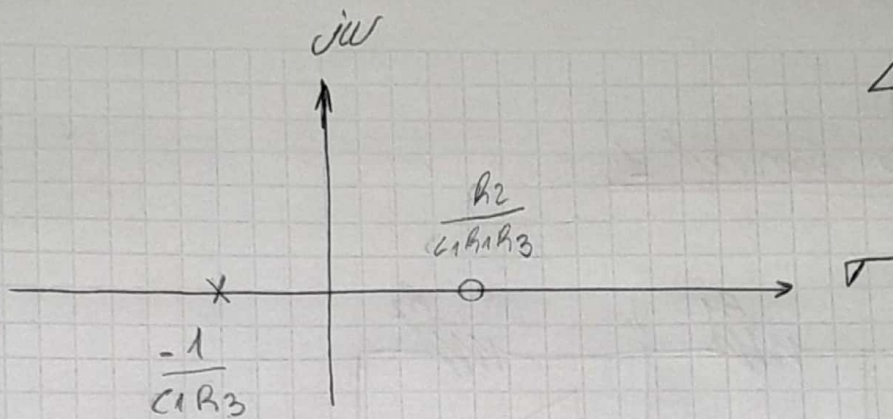


$$T(\omega) = T(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{j\omega - \frac{R_2}{C_1 R_1 R_3}}{j\omega + \frac{1}{C_1 R_3}}$$

$$|T(\omega)| = \frac{\sqrt{\omega^2 + \frac{R_2^2}{C_1^2 R_1^2 R_3^2}}}{\sqrt{\omega^2 + \frac{1}{C_1^2 R_3^2}}}$$

$$|T(0)| = \frac{R_2}{R_1}$$

$$|T(\frac{1}{C_1 R_3})| = ?$$

$$|T(\infty)| = 1$$

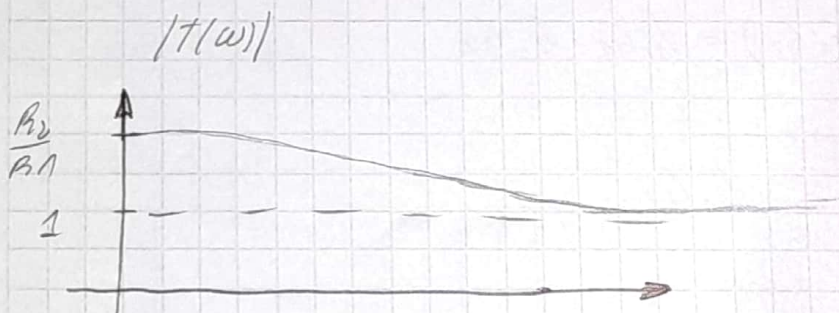

$|T(\omega)|$ es algo así

$$\phi(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega \cdot C_1 R_1 R_3}{R_2}\right) - \arctan(\omega \cdot C_1 R_3)$$

2) Parece ser un pasabanda, por que para continua presenta una ganancia regulable por R_2/R_1 .

$$3) T(\$) = \frac{\$ - \frac{R_2}{C_1 R_1 R_3}}{\$ + \frac{1}{C_1 R_3}}$$

$$\text{Si } \omega_0 = \frac{1}{C_1 R_3} \Rightarrow T(\$) = \frac{\$ - \frac{R_2}{R_1} \cdot \omega_0}{\$ + \omega_0}$$

$$\Omega_\omega = \omega_0 ; \quad \$ = \frac{\$}{\Omega_\omega} = \frac{\$}{\omega_0} \Rightarrow \underline{\$ = \$ \cdot \omega_0}$$

$$\therefore T(\$) = \frac{\$ \cdot \omega_0 - \frac{R_2}{R_1} \cdot \omega_0}{\$ \cdot \omega_0 + \omega_0} ; \quad \boxed{T(\$) = \frac{\$ - R_2/R_1}{\$ + 1}}$$

La norma de frecuencia es $\Omega_\omega = \omega_0 = \frac{1}{C_1 R_3}$

Circuitalmente, esto se puede tener que ver con la resonancia