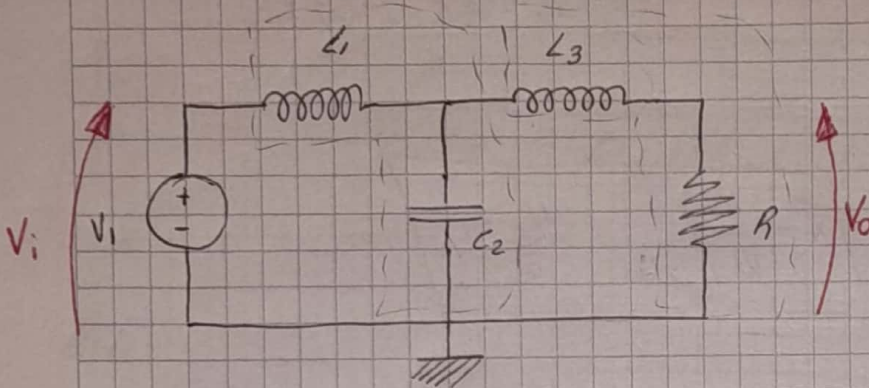


Ejercicio #2 T_A T_B 

$$L_1 = 1,5$$

$$L_3 = 0,5$$

$$C_2 = \frac{4}{3} = 1,333$$

$$R = 1$$


a)



$$V_1 = V_2 A + (-I_2) B$$

$$I_1 = V_2 C + (-I_2) D$$

$$T_{eq} = T_A \cdot T_B$$

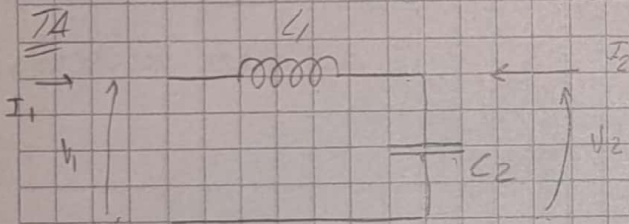

$$A = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{(-I_2)=0} = \frac{j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_2}}{\frac{1}{j\omega C_2}} \Rightarrow A = j\omega^2 L_1 C_2 + 1$$


$$B = \frac{V_1}{-I_2} \Big|_{V_2=0} ; \frac{V_1 - V_2}{j\omega L_1} = -I_2 ; \frac{V_1}{j\omega L_1} = -I_2 ; B = \frac{V_1}{-I_2} = j\omega L_1$$

$$C = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{-I_2=0} ; I_1 = -I_2 ; V_2 = \frac{1}{j\omega C_2} \cdot I_1 = \frac{-I_2}{j\omega C_2} ; C = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{-I_2=0} = j\omega C_2$$

$$D = \frac{I_1}{-I_2} \Big|_{V_2=0} ; I_1 = -I_2 \Rightarrow D = \frac{I_1}{-I_2} \Big|_{V_2=0} = 1$$

$$T_A = \begin{pmatrix} j\omega^2 L_1 C_2 + 1 & j\omega L_1 \\ j\omega C_2 & 1 \end{pmatrix}$$

NOTA

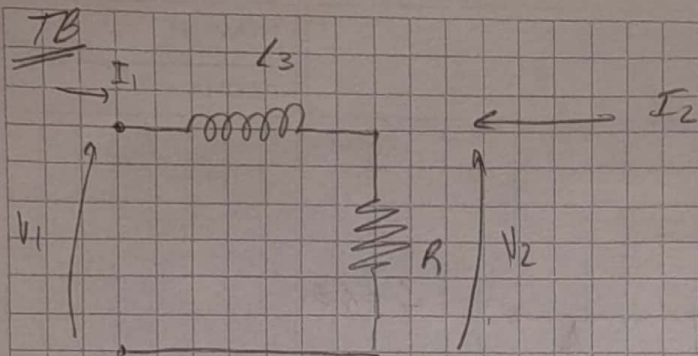

$$V_1 = V_2 A + (-I_2) B$$

$$I_1 = V_2 C + (-I_2) D$$

$$A = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{-I_2=0} = \frac{\$L_3 + R}{R} ; \quad A = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{-I_2=0} = \frac{\$L_3 + 1}{R}$$

$$B = \left. \frac{V_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} = \$L_3$$

$$C = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{-I_2=0} = \frac{1}{R}$$

$$D = \left. \frac{I_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} = 1$$

$$TB = \begin{pmatrix} \$L_3 + 1 & \$L_3 \\ 1/R & 1 \end{pmatrix}$$

$$T_{eq} = TA \cdot TB = \begin{pmatrix} \$^2 L_1 L_2 + 1 & \$L_1 \\ \$L_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \$L_3 + 1 & \$L_3 \\ 1/R & 1 \end{pmatrix}$$

Me interesa $H(s) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{A}$

$$A = \left(\frac{\$^2 L_1 L_2 + 1}{R} \right) (\$L_3 + 1) + \$L_1 \cdot \frac{1}{R} = 3$$

$$A = \frac{\$^3 L_1 L_3 L_2}{R} + \frac{\$^2 L_1 L_2}{R} + \frac{\$L_3 + 1}{R} + \frac{\$L_1}{R} = \frac{\$^3 L_1 L_3 L_2}{R} + \frac{\$^2 L_1 L_2}{R} + \frac{\$L_1 L_3}{R} + 1$$

NOTA

$$A = \frac{L_1 L_3 C_2}{R} \left(s^3 + s^2 \frac{R}{L_3} + s \frac{L_1 + L_3}{L_1 L_3 C_2} + \frac{R}{L_1 L_3 C_2} \right)$$


$$H(s) = \frac{1}{A} = \frac{R}{L_1 L_3 C_2} \cdot \frac{1}{s^3 + s^2 \frac{R}{L_3} + s \frac{L_1 + L_3}{L_1 L_3 C_2} + \frac{R}{L_1 L_3 C_2}}$$

$$H(s) = \frac{1}{1.5 \cdot 0.5 \cdot \frac{4}{3}} \cdot \frac{1}{s^3 + s^2 \frac{1}{0.5} + s \frac{1.5 + 0.5}{1.5 \cdot 0.5 \cdot \frac{4}{3}} + \frac{1}{1.5 \cdot 0.5 \cdot \frac{4}{3}}}$$

$$H(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

Los Polos están en
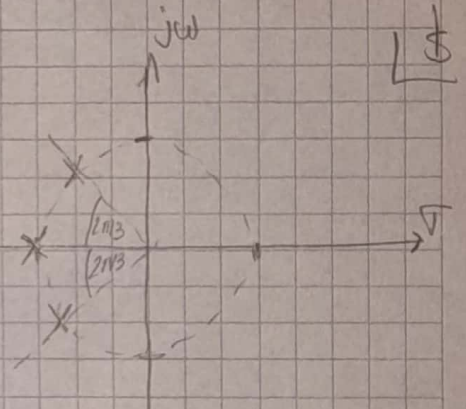
$$\begin{cases} -1 \\ e^{j\frac{2\pi}{3}} \\ e^{j\frac{4\pi}{3}} \end{cases}$$



La transferencia debe ser algo así. los polos

